

3-

a) Sim, os dois circuitos são logicamente equivalentes pois a tabela-verdade de ambos são iguais, ou seja, resultam na mesma saída.

b) circuito 1: $A'.B.C'$
circuito 2: $A'.B.C'$

c)

